



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
IEE3311 ELECTRÓNICA DE POTENCIA:
REDES INTELIGENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES

Ayudantía 8

Introducción a PLECS

1 de Junio de 2026

1. Objetivo

El objetivo de esta ayudantía es familiarizar al estudiante con el control optimo del DAB

2. Actividad

La actividad propuesta consiste en encontrar la inductancia optima para un sistema con una potencia de 6kW y generar la LUT para este sistema. Obtenga 4kW en el lado DC.